

• Memorii

STEP 1: EPROM 27C2048: $2\text{Mb} = 128\text{K} * 16\text{biti}(\text{lung cuvântului}) = 128\text{K} * 2\text{bytes} = 256\text{KB}$

Avem nevoie de $128\text{KB} \rightarrow A16$ legăm la $A16 \rightarrow 128\text{KB} = (2^7) * (2^{10}) = 2^{17}$ bytes $\rightarrow$ acoperă 20000h locații consecutive

SRAM 62512: $64\text{K} * 8\text{biti}(\text{lung cuvântului}) \rightarrow$ Avem nevoie de : $64\text{K} * 16\text{biti}$.Vom imprăti circuitul și folosim 2 circuite SRAM 62512, și legăm $A15$ la GND obținând astfel 2 circuite de 32KB .

$$32\text{KB} = (2^5) * (2^{10}) = (2^{15}) \text{ bytes}$$

STEP 2:

	Start Address	Stop Address
EPROM E1	00000h	17777h
SRAM S1	20000h	27FFFh
SRAM S2	28000h	2FFFFh

STEP 3:

Circuit	A19	A18	A17	A16	A15	A14	A13	A12	A11	A10	A9	A8	A7	A6	A5	A4	A3	A2	A1	A0
E1_start	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
_stop	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
S1_start	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
_stop	0	0	1	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
S2_start	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
_stop	0	0	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1

STEP 4:

$$E1 = \sim A19 \& \sim A18 \& \sim A17 \rightarrow$$

$$S1 = \sim A19 \& \sim A18 \& A17 \& \sim A16 \& \sim A15 \rightarrow$$

$$S2 = \sim A19 \& \sim A18 \& A17 \& \sim A16 \& A15 \rightarrow$$

$$\sim E1 = A19 | A18 | A17$$

$$\sim S1 = A19 | A18 | \sim A17 | A16 | A15$$

$$\sim S2 = A19 | A18 | \sim A17 | A16 | \sim A15$$